

วัตถุดิบประสงค์

- ## การทดลอง

- ### 1.1 เขียน Truth Table ของสมการ

[illegible]

This image shows a full page of a document template. It consists of approximately 30 horizontal dotted lines spaced evenly down the page, providing a guide for handwriting practice or as a template for lined notes. The lines are light gray and extend across the entire width of the page. There are no margins, text, or other markings present.

1.3 แสดงการลดรูปโดยใช้ K-Map

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

[illegible]

2. ให้นำวงจรจาก Logic Diagram ในข้อ 1.4 วาดลงบนโปรแกรม และอัปโหลดแบบ PROM ลงบน FPGA พร้อมอธิบายการทำงาน โดยกำหนดให้ใช้อินพุต SW22 SW21 SW19 SW17 ตามลำดับและเอาต์พุต D14 แสดงผลลัพธ์ (บอร์ดใหม่เท่านั้น)

[illegible]